


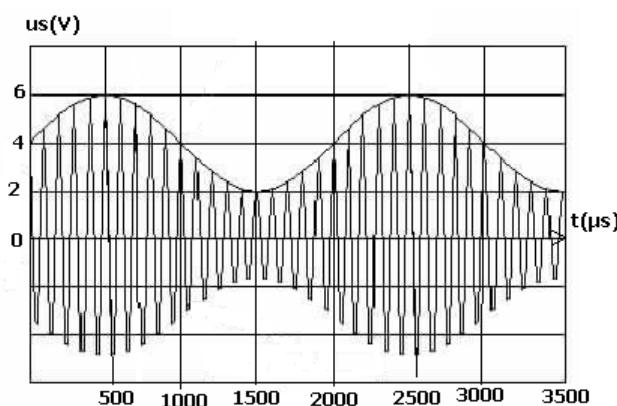


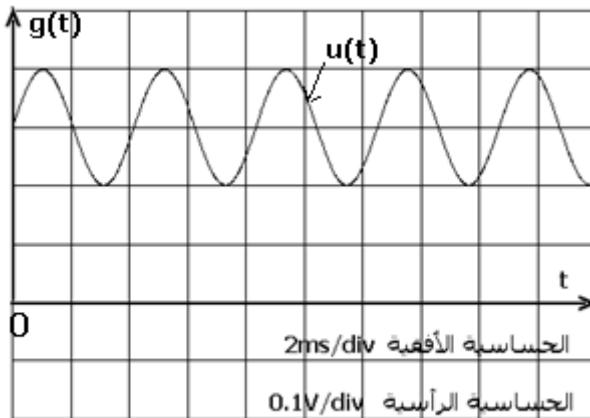

## تمارين حول تضمن الوسع

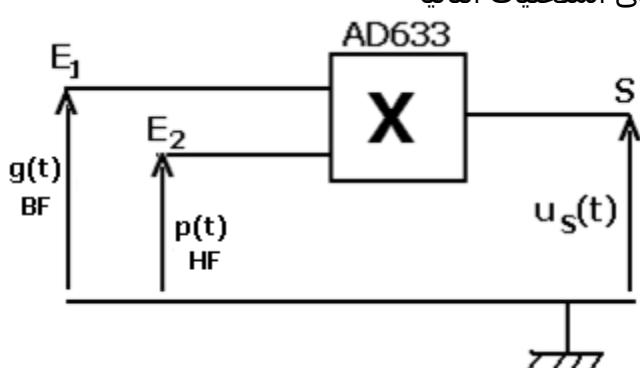

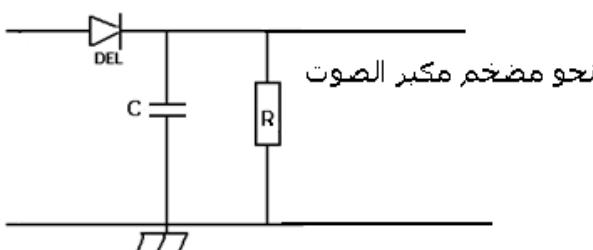نحو مضخم مكبر الصوت  
وكاشف غلاف RC مكون من موصل أومي مقاومته  $R$  ومكثف سعته  $C = 10nF$ . متوسط تردد الموجات الصوتية هو  $1kHz$  ويلتقط مستقبل موجات الراديو موجات ترددتها  $164kHz$ .



- تمرين 1:** تعتبر توترا  $g(t)$  جببي بمركبة مستمرة  $U_0$  الممثل في الشكل جانبه :
- 1 - عين مبيانيا :
  - 2 - أكتب نسبتي التوتري  $U_m$  للتوتر  $u(t)$  والتوتر للمركبة المستمرة  $U_0$ .
  - 3 - أكتب نسبتي التوتري  $g(t)$ .

**تمرين 2:** تعتبر توترا  $u_s(t)$  مضمون الوساع تعبيره على الشكل التالي :

$$u_s(t) = (S_m \cos(2\pi f \cdot t) + U_0) \cos(2\pi F \cdot t)$$

يمثل الشكل جانبه تغيرات  $(t)$  بدلالة الزمن :

- 1 - عين مبيانيا :
- أ - الموجة الحاملة وتردد الموجة الحاملة  $F$  وتردد الإشارة المضمونة  $f$ .
- ب - القيميتين الحديثتين  $u_{s(\max)}$  و  $u_{s(\min)}$ .
- 2 - أوجد تعبيرون  $U_{s(\max)}$  و  $U_{s(\min)}$  بدلالة  $S_m$  و  $U_0$  المركبة المستمرة للتوتير.
- 3 - أكتب تعبيرون  $m$  نسبة التضمين بدلالة  $u_{s(\max)}$  و  $u_{s(\min)}$ . أحسب قيمة  $m$ .
- 4 - أحسب الترددات التي تظهر على رؤوس طيف الترددات للموجة المضمونة.

**تمرين 3:** إزالة التضمين

ت تكون دائرة إزالة التضمين لجهاز الراديو من صمام ثانوي وكاشف غلاف RC مكون من موصل أومي مقاومته  $R$  ومكثف سعته  $C = 10nF$ . متوسط تردد الموجات الصوتية هو  $1kHz$  ويلتقط مستقبل موجات الراديو موجات ترددتها  $164kHz$ .

- 1 - بين أن الجداء  $RC$  يعبر عن الزمن.
- 2 - من بين المقاومات التالية ، حدد قيمة  $R$  للحصول على موجات صوتية ذات جودة جيدة.

$200k\Omega, 20k\Omega, 1k\Omega, 100\Omega$

- تمرين 4:** في المختبر تم إنجاز تركيب التضمين الممثل جانبه . الهدف منه ملاحظة التوترين المضمون والحامل .



لمعاينة هاذين التوترين تم استعمال حاسوب فحصلنا على المنحنيات التالية

- 1 - أعط اسم المركبة المستعملة في هذا التركيب .

2 - حدد على التبانية المدخلين  $X$  و  $Y$  لمعاينة التوترين المضمون والحامل .

- 3 - حدد مبيانيا دور وتردد التوترين واستنتج طبيعتهما . علل جوابك .

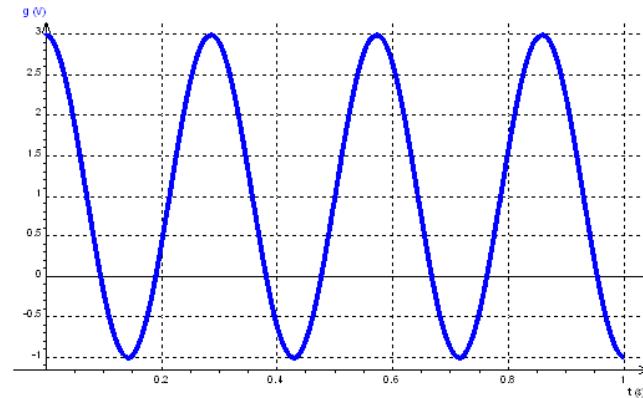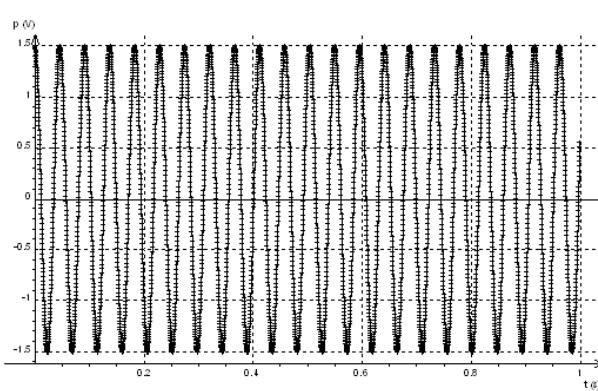4 - ما قيمة المركبة المستمرة للتوتير  $U_0$  ؟



### تمرين 5

نجز دارة التضمين باستعمال توترين جيبين ودارة كهربائية منجزة لجداهما .

- 1 – نعطي تعبير كل توتر جيبي بدلالة الزمن  $(u(t) = 0,5 \cos(2\pi \cdot 100t))$  و  $(p(t) = 4 \cos(2\pi \cdot 2000t))$
  - 1 – عين طبيعة كل توتر (الحامل والمضمون )
  - 1 – نصف للتوتر المضمون مركبة مستمرة للتوتر  $U_0 = 1,5V$  ، أكتب تعبير التوتر الناتج  $(s(t))$  عن هذه الإضافة .
  - 2 – تعطي الدارة المنجزة للجداع عند مخرجها توترا  $(u_s(t))$  يتناسب مع جداء التوترين الحامل و  $(s(t))$  . أوجد التعبير الحرفي للتوكاء  $(u_s(t))$  علما أن معامل التناسب هو  $k$  .
  - 3 – استنتاج من التعبير السابق الدوال الجيبية المكونة  $(l(t))$  ثم عين ترددتها .
  - 4 – مثل طيف الترددات موضحا عرض المنطقة .
  - 5 – مثل على نفس المبيان تغيرات التوتر الحامل والتوتر المضمون بدلالة الزمن . لعتبر  $10ms$  أقصى مدة على محور الزمن .
  - 6 – مثل على مبيان آخر شكل منحنى كل من  $(s(t))$  و  $(u_s(t))$  . ما الفائدة من تمثيل المنحنين على نفس المبيان ؟
  - 7 – ما شكل منحنى  $(u_s(t))$  في غياب المركبة المستمرة للتوتر  $U_0$  ؟ ما اسم الظاهرة ؟ ما المشكل الذي يحدث عند الاستقبال ؟
  - 8 – يتكون جهاز الاستقبال من دارة سداد LC وكاشف للغلاف .
- أ – مثل الدارة السدادية ثم احسب قيمة معامل التحرير للوشيعة ، نعطي  $C = 10^{-6} F$  .
- ب – مثل دارة إزالة التضمين ( دارة كاشف الغلاف ) ثم اقترح قيمة تقريرية لسعة المكثف . نأخذ  $R = 1K\Omega$  .